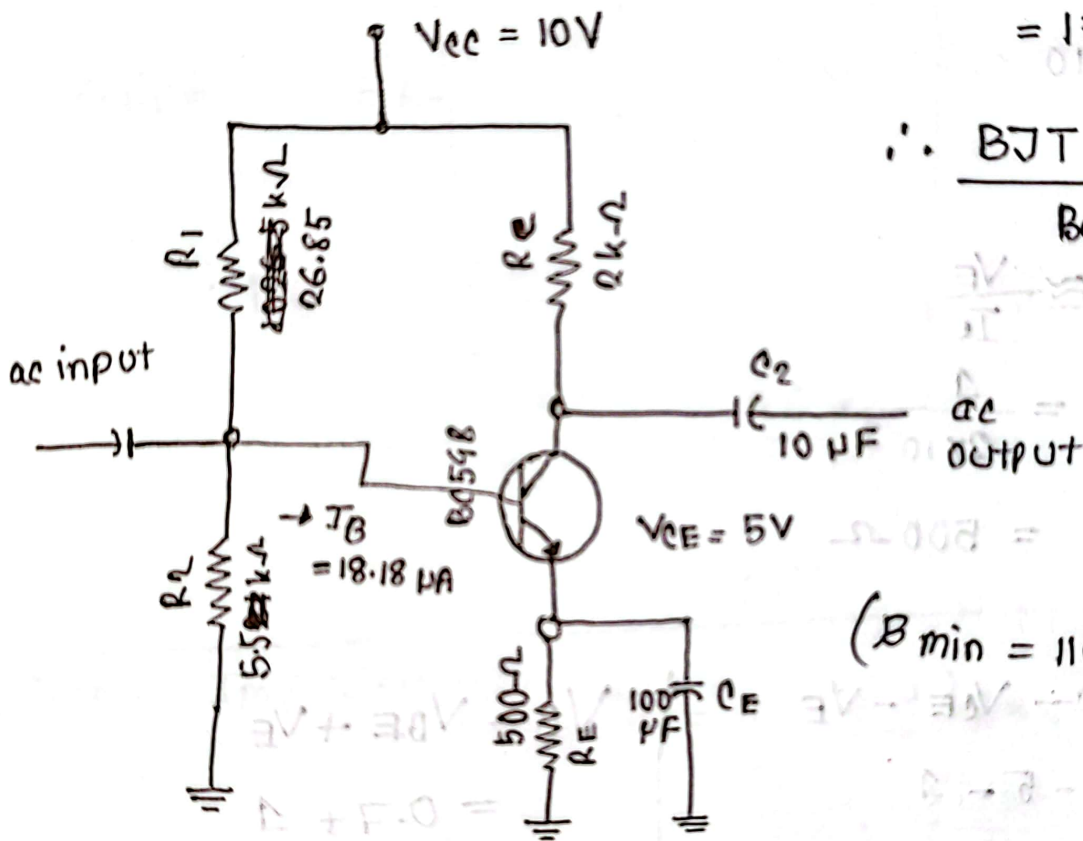


# Assignment : 02

## Problem: 4

Nazmul Huda  
 ID: 2023100000656  
 $X = 6 + 5 + 6$   
 $= 17 (000)$



## BJT MODEL

BC 548

$(\beta_{min} = 110)$

From BC548 model datasheet,

$$I_C = 2 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = 5V$$

Input AC

Voltage

$$\begin{aligned}
 &= (6 + 5 + 6) \div 3 \\
 &= 5.67 \text{ mV}
 \end{aligned}$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{2 \text{ mA}}{110} = 0.01818 \text{ mA}$$

$$= 18.18 \mu\text{A}$$

$$V_E = \frac{1}{10} V_{CC} = 1 \text{ V}$$

$$V_E = \frac{1}{10} \times 10 = 1 \text{ V}$$

$$V_E = 1 \text{ V}$$

$$R_E = \frac{V_E}{I_E} \approx \frac{V_E}{I_C}$$


$$= \frac{1}{2 \times 10^{-3}} = 500 \Omega$$

$$V_{RC} = V_{CC} - V_{CE} - V_E$$

$$= 10 - 5 - 1$$

$$= 4 \text{ V}$$
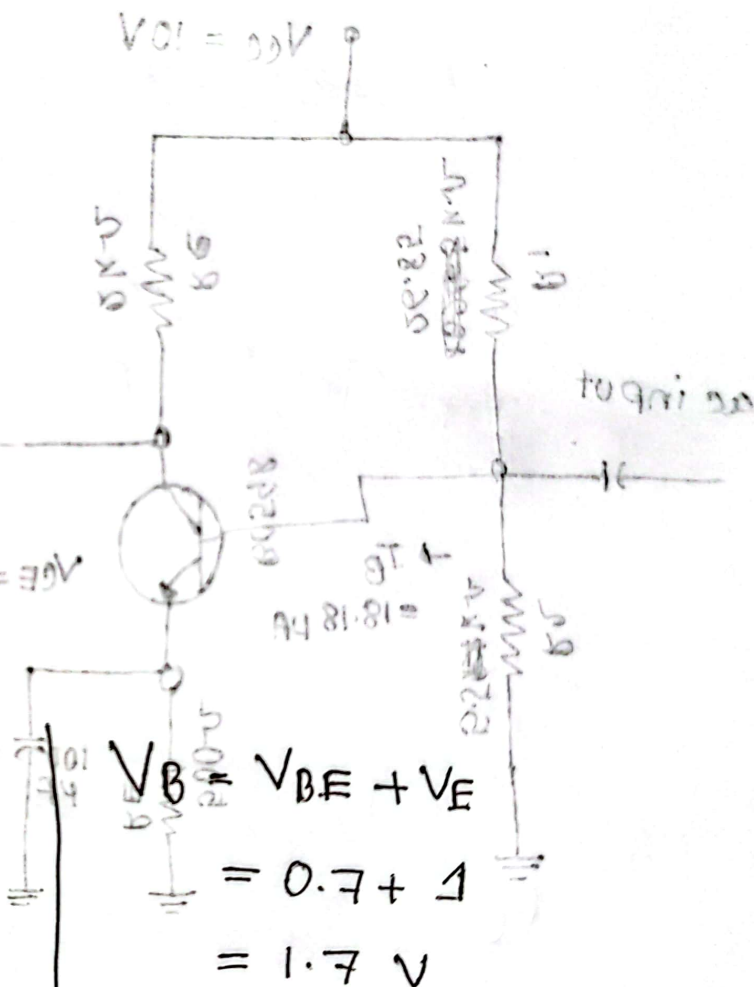
$$\therefore R_C = \frac{V_{RC}}{I_C} = \frac{4}{2 \times 10^{-3}} = 2000 \Omega = 2 \text{ k}\Omega$$



$$I_C = 2 \text{ mA}$$

$$V_E = 1 \text{ V}$$

Now,

$$V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$$

$$\Rightarrow 1.7 = \frac{5.5}{R_1 + 5.5} \times 10$$

$$\Rightarrow R_1 = 26.85 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = \frac{1}{10} \beta R_E$$

$$\Rightarrow R_2 = \frac{1}{10} \times 110 \times 500 \Omega$$

$$\therefore R_2 = 5.5 \text{ k}\Omega$$

$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E}$$

$$= \frac{26 \text{ mV}}{I_E}$$

$$= \frac{26 \text{ mV}}{2 \text{ mA}}$$

$$= 13 \Omega$$

$$\left( \frac{1}{100} + \frac{1}{10} + \frac{1}{100} \right) =$$

$$= 0.12 \text{ F} =$$

$$\text{Output impedance } Z_{out} = R_E \parallel r_e$$

$$\left( \frac{1}{100} + \frac{1}{10} \right) =$$

$$\left( \frac{1}{100} + \frac{1}{10} \right) =$$

$$\left( \frac{1}{100} \right) =$$



Input impedance,  $Z_{in} = R_1 \parallel R_2 \parallel \beta r_e$

$$= \left( \frac{1}{102.5} + \frac{1}{5.5} + \frac{1}{\beta(13 \times 10^{-3})} \right)^{-1}$$

$$= 1.1225 \text{ k}\Omega$$

Output impedance,  $Z_{out} = R_e \parallel R_o$

$$= \left( \frac{1}{R_e} + \frac{1}{R_o} \right)^{-1}$$

$$= \left( \frac{1}{R_e} + \frac{1}{\infty} \right)^{-1}$$

$$= \left( \frac{1}{R_e} \right)^{-1}$$

$$= R_e$$

$$= 2 \text{ k}\Omega$$

$$\text{Input AC } V = (6 + 5 + 6) \div 3$$

$$= 5.67 \text{ V}$$

$$x = 6 + 5 + 6$$

$$= 17 = \text{ODD}$$

BJT Model - BC548



5V relay module circuit :

SRD-05VDC-SL-C

From datasheet,

$$I_{\text{sat}} = 89.3$$

$$\beta = 300$$

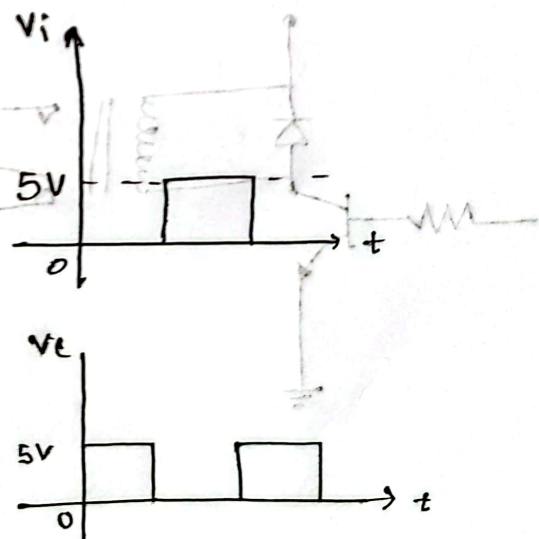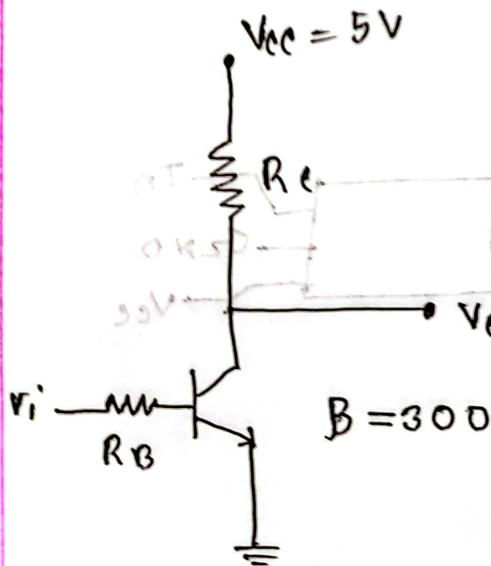

$$I_B > \frac{I_{Csat}}{\beta}$$

$$\Rightarrow I_B > \frac{80.3}{300}$$

$$\therefore I_B > 0.2677 \text{ mA}$$

$$\text{Let } I_B = 0.35 \text{ mA}$$

$$\therefore R_B = \frac{V_i - 0.7}{I_B}$$

$$= \frac{5 - 0.7}{0.35}$$

$$= 12.285 \text{ k}\Omega$$

